

Elektronik Laboratuvarı Dersi S4 Ödevi

- 1) S4 deney raporunu yazınız.
- 2) 0-10 arasında ileri doğru sayma işlemi yapan asenkron sayıcı devresini J-K flip-floplarla tasarlayınız. Çalışma tablosunu çiziniz. Pdf olarak teslim ediniz.
- 3) 3 bit senkron yukarı sayıcıyı J-K flip floplarla logisimde gerçekleştiriniz